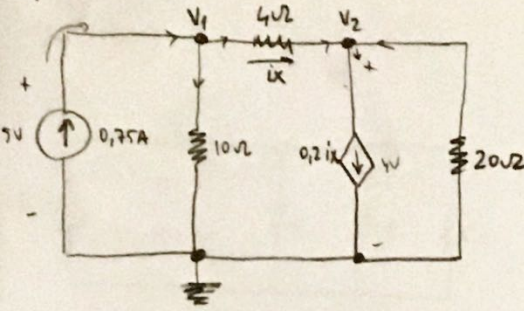


Soru 7 (11,13,14,16)



$$1. \text{dönüm} : \frac{V_1 - 0}{10} + \frac{V_1 - V_2}{4} - 0.2i_x = 0$$

$$2. \text{dönüm} : \frac{V_2 - V_1}{4} + \frac{V_2}{20} + 0.2i_x = 0$$

$$V_1 = 5V, V_2 = 4V$$

$$i_x = \frac{V_1 - V_2}{4}$$


$$i_x = \frac{5 - 4}{4} = 0.25A$$

$$P_{20\Omega} = \frac{V_2^2}{20} = \frac{16}{20} = 0.8W \text{ (20}\Omega\text{'lük dirençin harcadığı güç)}$$

$$P_{0.25A} = i_x \cdot i = -5 \times 0.25 = -1.25W \text{ (Bağımsız akım kaynağının verdiği güç)}$$


$$P_{0.2ix} = +i_x \cdot i = 4 \times 0.2 \times 0.25 = 0.2W \text{ (Bağımlı akım kaynağının verdiği güç)}$$

Soru 7 (12,13,14)

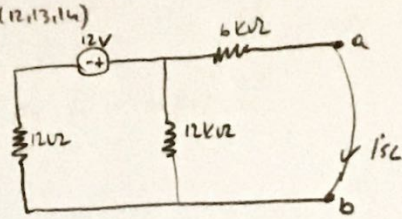




0-b çık direnci $R_{ab} = V_{th}$ (Thevenin potansiyeli)

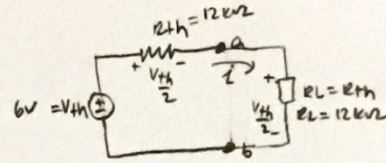a-b kısa direnci $R_{th} = \frac{V_{ab}}{I_{sc}}$ (Thevenin direnci)




$$P_{max} = \frac{(V_{th}/2)^2}{R_{th}} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}}$$

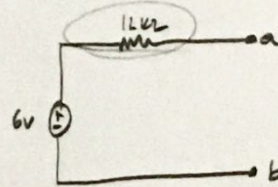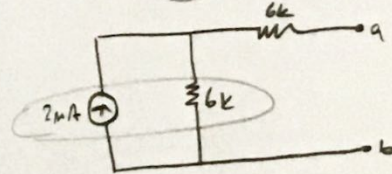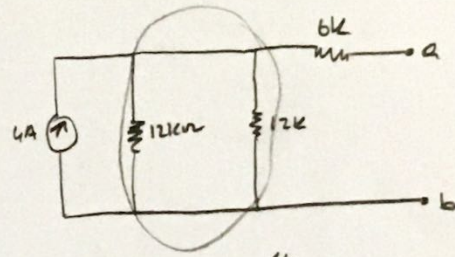(a-b voltajına devreden max. güç transferi sağlanacak şekilde bir direnç bağlanırsa. Bu durumda bu direnç gücünü harcar.)



$$P_{max} = \frac{6^2}{4 \times 12k} = 0.75mW$$

Soru 7 (7,8,9,10,11)

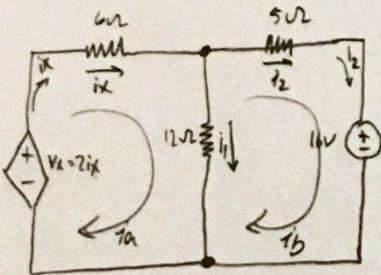

i_a, i_b potansiyelleri:

$$-i_x + 6i_a + 12(i_a - i_b) = 0 \text{ (a potansiyeli)}$$

$$12(i_b - i_a) + 5i_b + 16 = 0 \text{ (b potansiyeli)}$$

$$16i_a - 12i_b = 0$$

$$-12i_a + 17i_b = 0$$

$$i_a = -1.5A, i_b = -2A$$

$$V_x = 2i_a$$

$$V_x = 2i_x, i_a = i_x, i_2 = i_b, i_1 = i_a - i_b$$


$$P_{6V} = i^2 \cdot R = i_x^2 \cdot 6 = (-1.5)^2 \times 6 = 13.5W \text{ (6V'lük dirençin harcadığı güç)}$$

$$P_{Vx} = -V_x \cdot i_x = -2i_x \cdot i_x = -2(i_x)^2 = -2(-1.5)^2 = -4.5W \text{ (Bağımlı potansiyel kaynağının verdiği güç)}$$

$$P_{16V} = +i_2 \cdot 16 = -2 \times 16 = -32W \text{ (Bağımsız gerilim kaynağının verdiği güç)}$$

$$P_{toplam} = 13.5 + (-2)^2 \times 5 + (-1.5)^2 \times 12 = 36.5W \text{ (Devrede tüketilen toplam güç)}$$

Soal (15, 16)

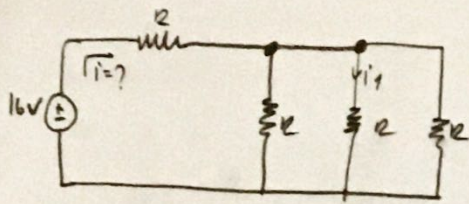

16) 16V tegangan deretnya dipilihnya 32 mV atau 16 mV?

17) Di dalam $i_1 = ?$

$$32 \text{ m} = V \cdot i$$

$$32 \text{ m} = 16 \cdot i$$


$$i = \frac{32 \text{ m}}{16} = 2 \text{ mA}$$

$$i_1 = \frac{2 \text{ mA}}{3} = 0,67 \text{ mA}$$


$$R_{eq} = 2 + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

$$32 \text{ m} = i^2 \cdot R_{eq} = (2 \text{ m})^2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{32 \text{ m}}{3}$$
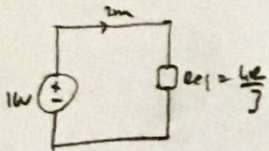
$$R = \frac{32 \text{ m} \times 3}{4 \times 4 \times 10^{-6}} = 6 \text{ k}\Omega$$



6.1 İndüktör

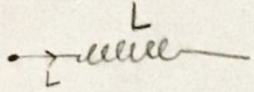

$$v = L \cdot \frac{di}{dt}$$

- * i sabit ise $v = 0$ olur. (kırk devre)
- * $i(t)$ sürekli fonksiyondur. (süreklilik)

$$\frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(x) dx = \int_{i(t_0)}^{i(t)} di$$

$$\frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(x) dx = i(t) - i(t_0)$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(x) dx + i(t_0)$$

Genelde $t_0 = 0$ s. verilir.

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t v(x) dx + i(0)$$

$$p = v \cdot i$$

$$= L \cdot \frac{di}{dt} \cdot i$$

$$= L i \cdot \frac{di}{dt}$$

$$p = \frac{dw}{dt}$$

$$\int_{w(t_0)}^{w(t)} dw = \int_{t_0}^t p(x) dx$$

w : enerji (joule)
 p : güç (watt)


$w(t_0)$: başlangıç enerjisi

$$w(t) = \int_{t_0}^t p(x) dx \Rightarrow w(t) = \frac{1}{2} L i^2(t)$$

$$w(t) = L \int_{t_0}^t i \cdot di$$

$$= L \left[\frac{i^2}{2} \right]_{t_0}^t = \frac{1}{2} L i^2(t) \quad (i(t_0) = \text{sıfır ise})$$

6.2 Kapasitör

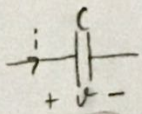

$$i = C \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(x) dx + v(t_0)$$

$$p = v \cdot i$$


$$= v \cdot C \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$p = C \cdot v \cdot \frac{dv}{dt}$$

- * v sabit ise $i = 0$ olur. (kırk devre)
- * v gerilmesi sürekli olmalıdır. (süreklilik)

$$w(t) = \int_{t_0}^t p(x) dx$$

$$w(t) = \frac{1}{2} C v^2(t)$$

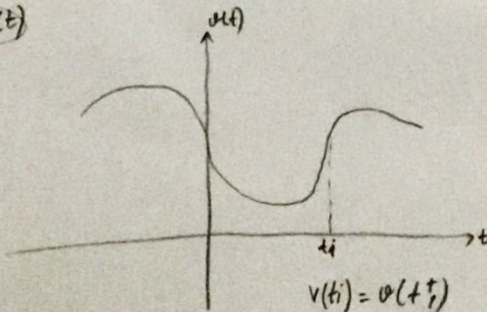

Kapasitör